

## Assignment - 1

- 1) Design a 3 input, 1 output digital logic circuit which will take all the octal digits (0, 1, ..., 7) as its input product the even parity bit for the corresponding octal digit using Kmap, SOP & POS.

A	B	C	Digits	i	
0	0	0	0	0	$y_0$
0	0	1	1	1	$y_1$
0	1	0	2	1	$y_2$
0	1	1	3	0	$y_3$
1	0	0	4	1	$y_4$
1	0	1	5	0	$y_5$
1	1	0	6	0	$y_6$
1	1	1	7	1	$y_7$

Gray code

BC	00	01	11	10
A	0	1	3	2
	0	①	0	①
	4	5	7	6
	①	0	①	0

SOP method : 1 bit group.

Q GROUP

1)  $G_1 = 1$


2)  $G_2 = 2$

3)  $G_3 = 4$

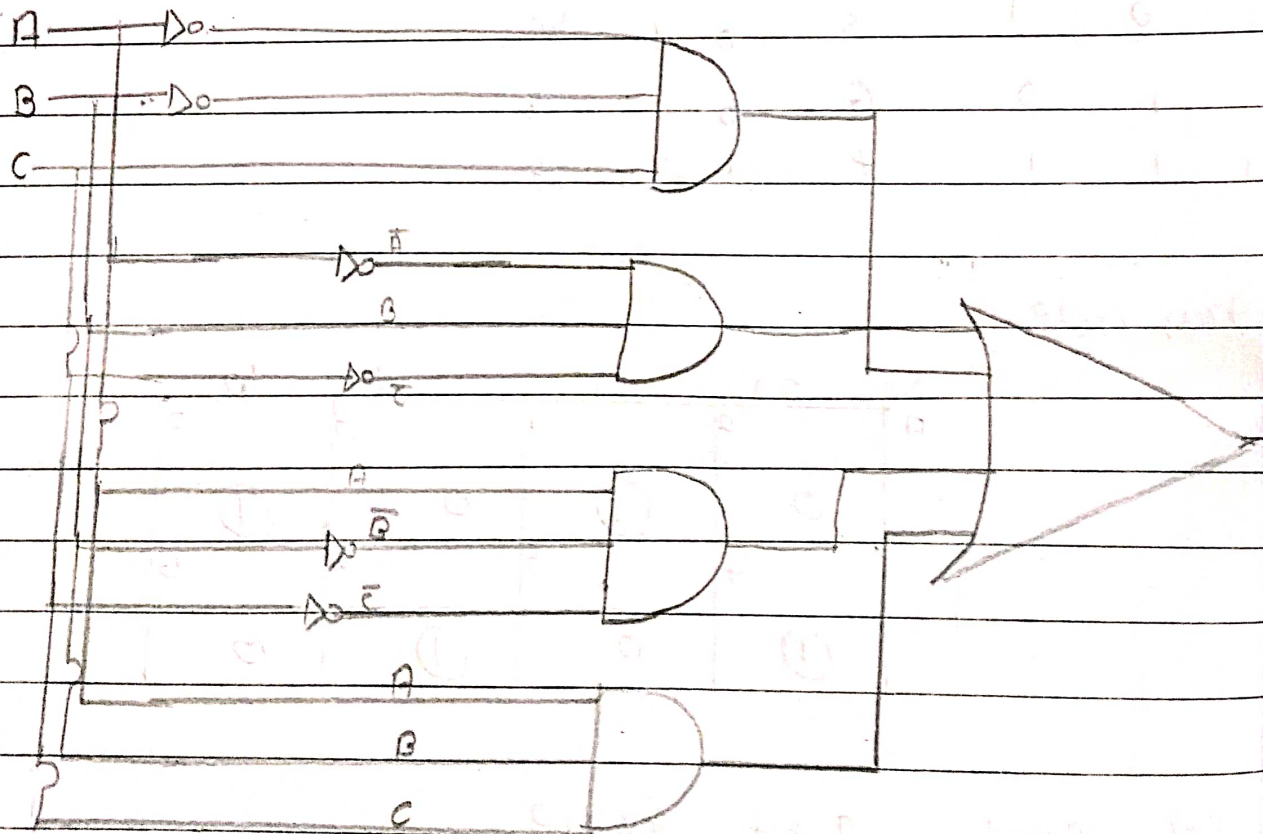4)  $G_4 = 7$

$$y = y_1 + y_2 + y_4 + y_7$$

$$y = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$



SOP

\* pos method  $\rightarrow$  0 bit group.

BC	00	01	11	10
	0	1	3	2
	0	1	0	1
	4	5	7	6
	1	0	1	0

\* Group

$$G_1 = 0$$

$$G_2 = 3$$

$$G_3 = 5$$


$$G_4 = 6$$

$$y = A + B + C$$

$$y = y_1 + y_2 + y_3 + y_4$$


$$y = (A + B + C) (A + B + \bar{C}) (\bar{A} + B + C) (\bar{A} + \bar{B} + C)$$

\* Diagram

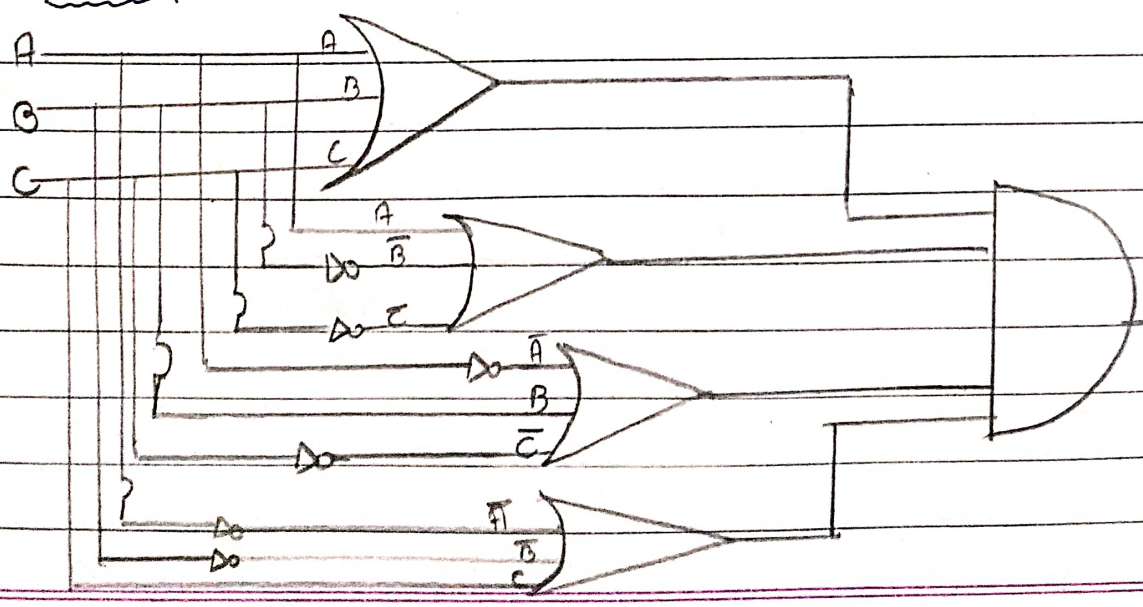




Q-1)  $G = ABC + ABD + E + ACF + ADF$

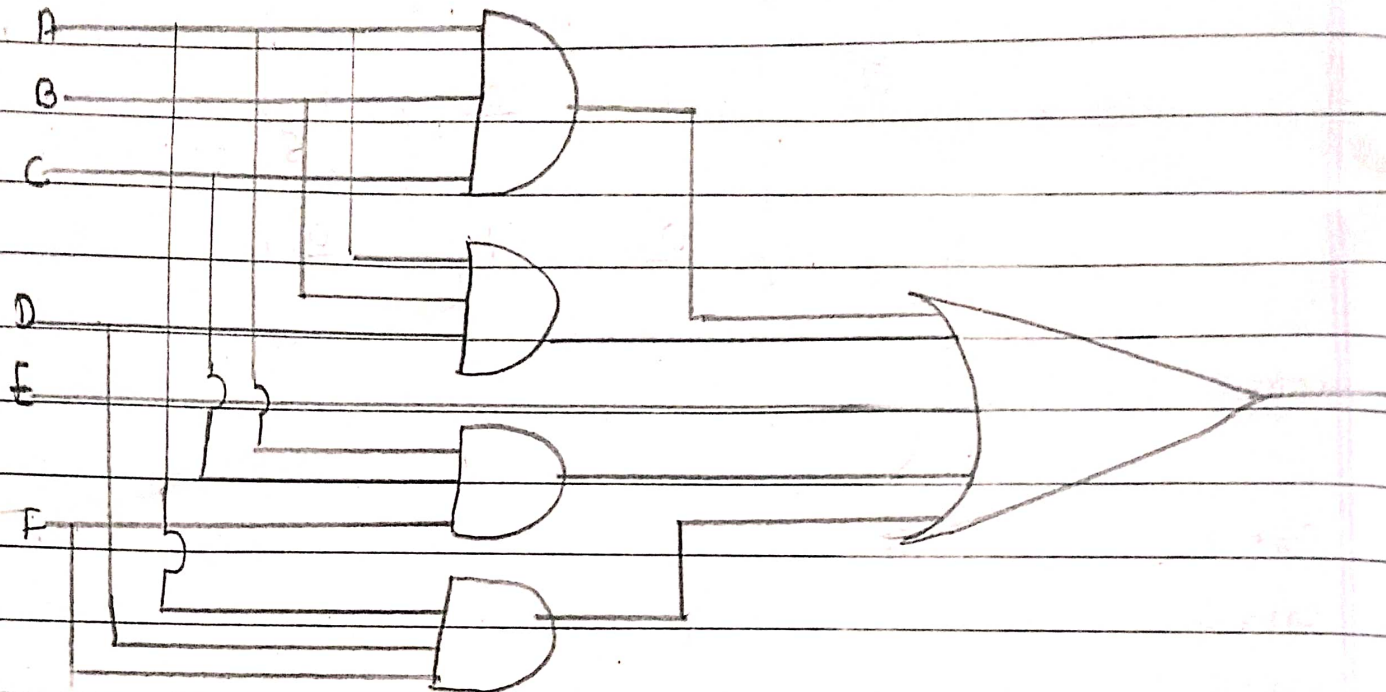


Q-2)  $ABC(C+D) + E + A(C+D)F$

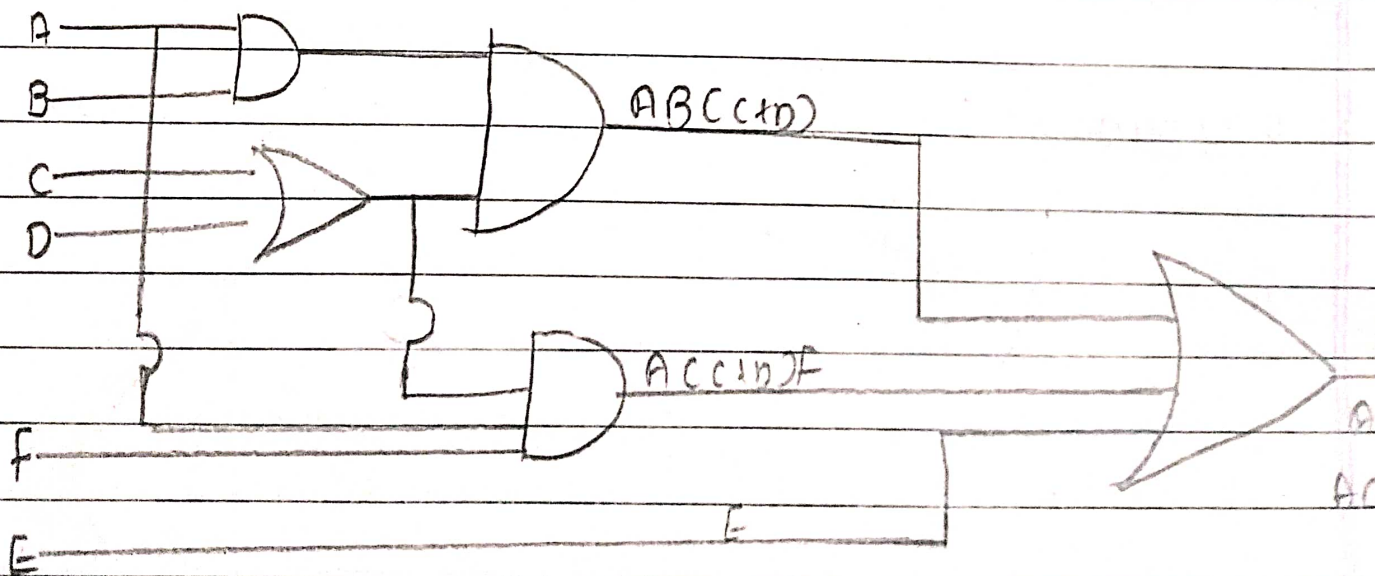


3)

$$G = (AB + AF)(C + D) + E$$

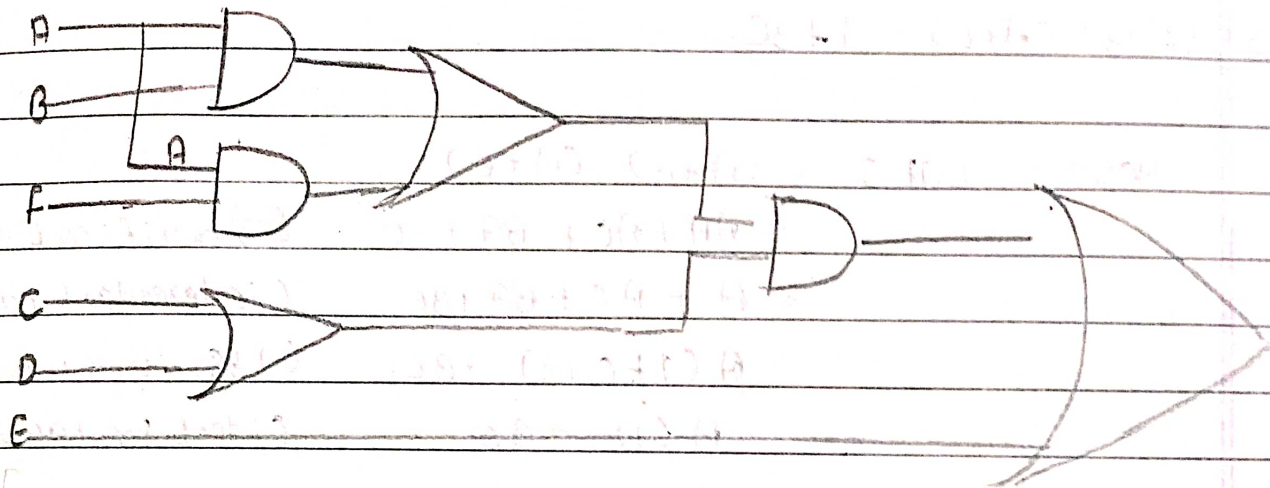

4)

$$G = A(B + F)(C + D) + E$$

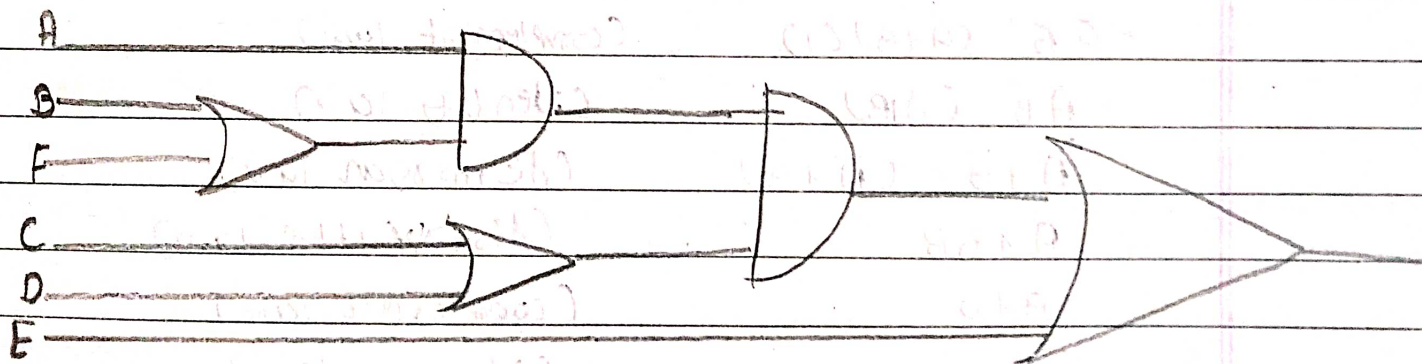



Q-3) Simplifies the Boolean Algebra expression

1)  $(A+B)(A+C) = A+BC$

Here L.H.S =  $(A+B)(A+C)$   
 $= AA + AC + BA + BC$  (Simplification)  
 $= A + AC + BA + BC$  (Independent law)  
 $= A(1+C+B) + BC$  (Absorptive law)  
 $= A(1) + BC$  (Identity law)  
 $= A + BC$

2)  $\overline{A}\overline{B}(\overline{A}+B)(\overline{B}+B)$

$= \overline{A}\overline{B}(\overline{A}+B)(1)$  (Complement law)  
 $= \overline{A}\overline{B}(\overline{A}+B)$  (Identity law)  
 $= (\overline{A} + \overline{B})(\overline{A} + B)$  (De Morgan law)  
 $= \overline{A} + \overline{B}B$  (Distributive law)  
 $= \overline{A} + 0$  (Complement law)  
 $= \overline{A}$  (Identity law)